

Prova finale – Progetto di reti logiche

Giovanni De Novellis

1.	Introduzione.....	3
1.1	Scopo del progetto.....	3
1.2	Specifiche	3
1.3	Interfaccia del componente.....	4
2.	Design del componente	7
2.1	Macchina a stati	7
2.1.1	RESET	7
2.1.2	LEGGO_COLONNE	8
2.1.3	WAIT_COLONNE.....	8
2.1.4	LEGGO_RIGHE	8
2.1.5	WAIT_RIGHE.....	8
2.1.6	CALCOLO_AREA.....	8
2.1.7	INCR_ADDR	8
2.1.8	LEGGO_PIXEL.....	9
2.1.9	WAIT_PIXEL	9
2.1.10	VALUTO_MAX_MIN	9
2.1.11	CALCOLO_DELTA_VALUE	9
2.1.12	INCR_ADDR_2	9
2.1.13	LEGGO_PIXEL_2.....	9
2.1.14	WAIT_PIXEL_2.....	10
2.1.15	CALCOLO_TMP	10
2.1.16	WAIT_TMP	10
2.1.17	SCRIVO_NUOVO_PIXEL.....	10
2.1.18	FINE_COMPUTAZIONE	10
2.2	Data path.....	11
2.2.1	REGISTRO RIGHE	11
2.2.2	REGISTRO COLONNE	11
2.2.3	REGISTRO PIXEL	11
2.2.4	REGISTRO PIXEL 2.....	11
2.2.5	MODULO CALCOLO AREA	11
2.2.6	REGISTRO VALORE MASSIMO	11

2.2.7	REGISTRO VALORE MINIMO	11
2.2.8	MODULO CALCOLO DELTA VALUE	12
2.2.9	MODULO CALCOLO FLOOR	12
2.2.10	MODULO CALCOLO SHIFT LEVEL	12
2.2.11	REGISTRO CONTATORE INDIRIZZO	12
2.2.12	MULTIPLEXER INDIRIZZO USCITA	12
2.2.13	MODULO CALCOLO TEMP PIXEL	12
2.2.14	MODULO SCRITTURA NUOVO PIXEL IN MEMORIA	13
3.	Risultati sperimentali	13
3.1	Report di sintesi	13
3.2	Test benches	13
4.	Conclusioni	15

1.Introduzione

1.1 Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è di implementare un componente, in linguaggio VHDL, che effettui una versione semplificata dell'algoritmo per il metodo di equalizzazione dell'istogramma di immagini. Il metodo di equalizzazione dell'istogramma serve a ricalibrare il contrasto di un'immagine, distribuendo i valori di intensità dei suoi pixel su tutto l'intervallo possibile. In particolare, l'algoritmo sviluppato seleziona il valore massimo e il valore minimo tra i pixel dell'immagine, calcola la loro differenza e shifta ogni pixel del logaritmo della differenza trovata in precedenza.

1.2 Specifiche

I dati, ciascuno di dimensione 8 bit, sono memorizzati in una memoria con indirizzamento al byte.

Il numero di indirizzi da leggere dipende dalla dimensione dell'immagine: i primi due, 0 e 1, contengono il numero di righe e di colonne dell'immagine, ed i successivi indirizzi contengono i pixel dell'immagine, che possono avere valore massimo 255. L'ultimo indirizzo da leggere avrà perciò valore $\text{num_righe} *$

num_colonne + 1 e dall'indirizzo successivo andranno scritti tutti i pixel dell'immagine equalizzata.

Di seguito è riportato un semplice esempio di immagine 2x3 per chiarire le specifiche appena spiegate.

Esempio:

Indirizzo memoria	Valore	Commento
0	2	Numero colonne
1	3	Numero righe
2	55	Primo byte originale
3	255	
4	22	
5	80	
6	30	
7	180	Ultimo byte originale
8	66	Primo byte equalizzato
9	255	
10	0	
11	116	
12	16	
13	255	Ultimo byte equalizzato

1.3 Interfaccia del componente

Il componente da descrivere ha un'interfaccia così definita:

entity project_reti_logiche is

```
Port (  
i_clk : in std_logic;  
i_start : in std_logic;  
i_rst : in std_logic;  
i_data : in std_logic_vector(7 downto 0);  
o_address : out std_logic_vector(15 downto 0);  
o_done : out std_logic;  
o_en : out std_logic;  
o_we : out std_logic;  
o_data : out std_logic_vector(7 downto 0)  
);  
end project_reti_logiche;
```


Nella quale:

- i_clk è il segnale del clock, è generato dal test bench, ed è richiesto che il progetto funzioni con un valore di almeno 100ns.
- i_start è il segnale di start, generato dal test bench, che il componente deve attendere abbia valore alto prima di poter iniziare a elaborare un'immagine.
- i_rst è il segnale di reset, usato per inizializzare il componente prima del segnale di start e per interrompere un'elaborazione e riportare il componente in attesa di una nuova immagine.
- i_data è il vettore di dimensione 1 byte che viene usato dalla memoria per propagare i dati al componente dopo una richiesta di lettura.
- o_address è il vettore di dimensione 1 byte che usa il componente per comunicare alla memoria l'indirizzo a cui accedere in lettura o scrittura.

- o_done è il segnale che il componente usa per comunicare al testbench che l'elaborazione è terminata e tutti i dati sono stati scritti in memoria.
- o_en è il segnale che il componente deve alzare per poter interagire con la memoria sia in lettura che in scrittura.
- o_we è il segnale che il componente deve alzare per poter interagire con la memoria in scrittura.
- o_data è il vettore di dimensione 1 byte che viene usato dal componente per propagare i dati alla memoria dopo una richiesta di scrittura.

2.Design del componente

2.1 Macchina a stati

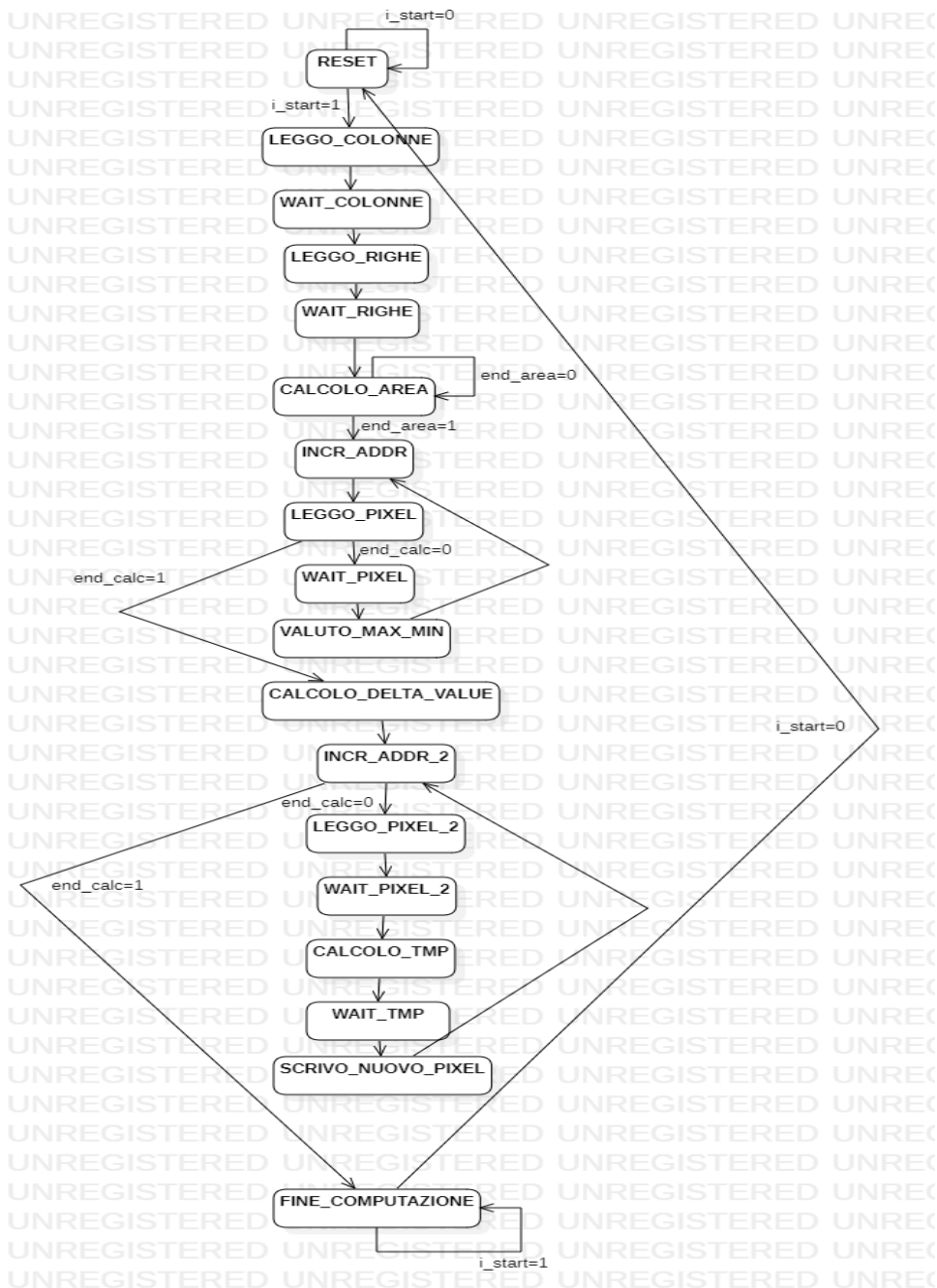

2.1.1 RESET

Stato iniziale della macchina, in cui si attende che *i_start* venga alzato. In caso venga alzato il segnale *i_rst*, in un qualsiasi momento della computazione, si torna in questo stato.

2.1.2 LEGGO_COLONNE

Stato in cui viene richiesto alla memoria il valore delle colonne alzando o_en e settando o_address all'indirizzo 0 tramite un segnale di comando del datapath.

2.1.3 WAIT_COLONNE

Stato in cui viene caricato nel registro apposito, tramite un comando di load al datapath, il numero di colonne fornito dalla memoria.

2.1.4 LEGGO_RIGHE

Stato in cui viene richiesto alla memoria il valore delle righe alzando o_en e settando o_address all'indirizzo 1 tramite un segnale di comando del datapath.

2.1.5 WAIT_RIGHE

Stato in cui viene caricato nel registro apposito, tramite un comando di load al datapath, il numero di righe fornito dalla memoria.

2.1.6 CALCOLO_AREA

Stato in cui viene calcolata l'area dell'immagine da elaborare, attraverso un comando di load al datapath, utilizzando un vettore area che viene aggiornato di num_colonne ogni ciclo di clock e un contatore che viene aggiornato di 1 ogni ciclo di clock e segnala, alzando il segnale end_area, la fine del calcolo quando raggiunge il valore num_righe.

2.1.7 INCR_ADDR

Stato in cui viene aumentato il contatore dell'indirizzo corrente tramite un comando al datapath.

2.1.8 LEGGO_PIXEL

Stato in cui viene richiesto alla memoria il valore del pixel corrente alzando o_en e settando o_address al valore del contatore dell'indirizzo tramite un segnale di comando del datapath.

2.1.9 WAIT_PIXEL

Stato in cui viene caricato nel registro apposito, tramite un comando di load al datapath, il valore del pixel corrente fornito dalla memoria.

2.1.10 VALUTO_MAX_MIN

Stato in cui, tramite un segnale di load al datapath, viene valutato il pixel corrente ed eventualmente aggiornato il valore del pixel massimo o del pixel minimo.

2.1.11 CALCOLO_DELTA_VALUE

Stato in cui, dopo aver valutato tutti i pixel dell'immagine e trovato il valore massimo e minimo, viene calcolato e salvato nel datapath il loro delta value. Dopo aver calcolato il delta value il datapath, attraverso altri due process, calcola autonomamente anche floor e shift level.

2.1.12 INCR_ADDR_2

Stato in cui viene aumentato il contatore dell'indirizzo corrente tramite un comando al datapath.

2.1.13 LEGGO_PIXEL_2

Stato in cui viene richiesto alla memoria il valore del pixel corrente alzando o_en e settando o_address al valore del contatore dell'indirizzo tramite un segnale di comando del datapath.

2.1.14 WAIT_PIXEL_2

Stato in cui viene caricato nel registro apposito, tramite un comando di load al datapath, il valore del pixel corrente fornito dalla memoria.

2.1.15 CALCOLO_TMP

Stato in cui, a partire dal current_pixel, del min pixel e dello shift level, con un comando al datapath viene calcolato e salvato nel registro apposito il tmp_pixel.

2.1.16 WAIT_TMP

Stato in cui abilito la scrittura del nuovo pixel, che avrà valore min (255, tmp_pixel), nel registro apposito.

2.1.17 SCRIVO_NUOVO_PIXEL

Stato in cui abilito la scrittura del nuovo pixel nel corrispondente indirizzo in memoria, alzando o_en, o_we e selezionando il giusto indirizzo di scrittura attraverso il segnale o_addr_sel per il datapath.

2.1.18 FINE_COMPUTAZIONE

Stato in cui arriva il componente dopo che, avendo scritto l'ultimo pixel dell'immagine equalizzata in memoria, il datapath alza il segnale end_calc. Il componente segnala al testbench che la computazione è terminata alzando il segnale o_done e resta in questo stato fino a quando il testbench non abbassa il segnale i_start, per poi tornare allo stato di reset in attesa di una nuova immagine.

2.2 Data path

Il datapath è composto dai seguenti moduli:

2.2.1 REGISTRO RIGHE

È il registro in cui viene salvato il numero di righe dell'immagine.

2.2.2 REGISTRO COLONNE

È il registro in cui viene salvato il numero di colonne dell'immagine.

2.2.3 REGISTRO PIXEL

È il registro in cui viene salvato il pixel considerato quando si stanno valutando massimo e minimo valore dell'immagine.

2.2.4 REGISTRO PIXEL 2

È il registro in cui viene salvato il pixel considerato quando si sta calcolando il temp_pixel per l'immagine equalizzata.

2.2.5 MODULO CALCOLO AREA

Modulo nel quale, attraverso un contatore che viene aggiornato ogni ciclo, viene calcolata l'area dell'immagine. Quando il calcolo è completo il modulo segnerà la fine del calcolo alzando il segnale end_area.

2.2.6 REGISTRO VALORE MASSIMO

È il registro dove viene salvato il valore massimo tra i pixel dell'immagine originale.

2.2.7 REGISTRO VALORE MINIMO

È il registro dove viene salvato il valore minimo tra i pixel dell'immagine originale.

2.2.8 MODULO CALCOLO DELTA VALUE

Modulo sottrattore che calcola la differenza tra valore massimo e valore minimo dell'immagine.

2.2.9 MODULO CALCOLO FLOOR

Modulo che, attraverso dei controlli a soglia, calcola la parte intera del logaritmo in base 2 del delta value calcolato precedentemente.

2.2.10 MODULO CALCOLO SHIFT LEVEL

Modulo che calcola lo shift level da applicare ad ogni pixel dell'immagine originale come $8 - \text{il risultato del modulo floor}$.

2.2.11 REGISTRO CONTATORE INDIRIZZO

Registro che aggiorna ad ogni ciclo di clock il valore dell'indirizzo corrente e segnala, attraverso il segnale `end_calc`, quando tutta l'immagine è stata valutata.

2.2.12 MULTIPLEXER INDIRIZZO USCITA

Multiplexer che, a seconda del valore di `o_addr_sel`, assegna all'indirizzo in uscita:

- 0 per leggere il numero di colonne dell'immagine.
- 1 per leggere il numero di righe dell'immagine.
- `curr_address` per leggere i pixel dell'immagine originale.
- `curr_address + area` per scrivere i pixel dell'immagine equalizzata.

2.2.13 MODULO CALCOLO TEMP PIXEL

Modulo che calcola il `temp_pixel` shiftando a sinistra di `shift_level` posizioni la differenza tra pixel corrente considerato e pixel minimo dell'immagine.

2.2.14 MODULO SCRITTURA NUOVO PIXEL IN MEMORIA

Modulo che assegna a o_data il nuovo pixel da scrivere in memoria come `min(temp_pixel, 255)`.

3. Risultati sperimentali

3.1 Report di sintesi

Il componente è risultato sintetizzabile correttamente senza errori o warning. Il massimo delay dovuto al percorso critico è di 6.061ns, quindi il componente rispetta ampiamente il requisito di un periodo di clock di 100 ns e funzionerà correttamente fino a circa 7ns di clock. Per quanto l'area, attraverso il comando `report_utilization vivado` riporta l'utilizzo di 164 LUT e 140 Flip Flop, mentre non vengono inferiti Latch.

Si riporta lo schematic effettuato da Vivado relativamente alla post synthesis:

3.2 Test benches

Per verificare il corretto comportamento del componente e assicurare la copertura di percorsi più ampia possibile ho definito, oltre ad alcuni test di immagini con valori e dimensioni casuali, i seguenti test:

Test per i corner case delle immagini possibili in input:

- **Test con immagine con tutti pixel uguali:**
Essendo tutti i pixel uguali, il delta value sarà 0 e quindi tutti i pixel shiftati a 255.
- **Test con immagine già equalizzata**

La memoria di input contiene un'immagine già equalizzata, quindi il delta value sarà 255 e lo shift level 0, e quindi l'immagine di output deve essere uguale.

- **Test con immagine di dimensione 0**

Test in cui ho un'immagine di dimensione 0, verifico che il calcolo dell'area termini correttamente.

- **Test con immagine di dimensione 1**

Test di immagine di 1 pixel, verifico che il pixel venga correttamente conteggiato sia come massimo che come minimo e che venga shiftato a 255.

Test per testare reset asincroni e immagini diverse

- **Test con reset asincrono senza cambio di immagine**

Test dove, dopo aver dato il segnale di start, aspetto 100ns e poi alzo il segnale di reset. In seguito non cambio l'immagine e verifico che la computazione avvenga correttamente.

- **Test con reset asincrono e cambio di immagine dopo il reset**

Test dove, dopo aver dato il segnale di start, aspetto 100ns e poi alzo il segnale di reset. In seguito al reset l'immagine in input cambia e verifico che venga correttamente equalizzata resettando registri con massimo e minimo valore iniziale.

- **Test con immagini successive e reset asincroni in mezzo**

Test generale dove ho 3 immagini: dopo aver correttamente equalizzato la prima passo alla seconda ma durante la seconda computazione resetto e cambio dando in input una terza immagine. Questo test vuole testare in modo esteso che il componente reagisca correttamente a reset asincroni casuali e cambi immagine.

4. Conclusioni

Il componente sintetizzato supera correttamente tutti i test specificati sia in Behavioral che in Post Synthesis Functional.